

STD XI

உனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள செய்முறை பயிற்சியும் நன்கு தெரிந்து தெளிவான படங்களுடன் விளக்கத்துடன் எழுத வேண்டும்

1. சிபங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின் இணைப்பு முறையை பற்றி விளக்குக. 30.
2. மின்னணுவியல் உபகரணங்கள் ஆன டயோடு டிரான்சிஸ்டர் பற்றி தெளிவான படங்களுடன் சோதனைகளை செய்வதைப் பற்றி விளக்குக. 15